

# Malý diskotékový stroboskop

Alexandra Svobodová

Tento malý stroboskop vznikl pro potřeby diskotéky na dětském táboře. Můžeme se dlouze bavit o tom, jestli na tábor vůbec diskotéka patří, ale několikaletá zkušenost praví, že děcka se na diskotéku těší už od začátku tábora a je to již taková tradice. Takže proč jim neudělat radost, že ano?

Zapojení vzniklo většinou ze součástek typu „co skříň dala, šuplík pomohl“, ale zase to nejsou moc veliké archaismy. Spíše taková klasika. Na tábor jsem postavila jednu verzi, po zkušenosti s ní vznikla tato druhá, kterou vám dneska chci představit. Od varianty první se liší jen v drobnostech, ale na ty jsem přišla až po zkušnostech s variantou první.


## Popis zapojení

Schéma zapojení je na prvním obrázku a jak vidíte, je to vlastně klasické zapojení několika součástek, byť pár vtipů tam také najdete.

Napájecí zdroj je tvořen transformátorem, můstkovým usměrňovačem a stabilizátorem s IO3. Zapojení je vlastně katalogové, včetně ochranné diody, na kterou se často zapomíná, ale ve stroboskopu má svoje důležité místo. Všimněte si totiž kondenzátoru s relativně hodně velkou kapacitou na výstupu stabilizátoru. Je tam proto, že kryje špičkové odběry LED při záblesku a tím odlehčuje stabilizátoru. Tento kondenzátor však může ohrozit stabilizátor v případě, že zastavený stroboskop vypnete. A je lhostejno, zda úmyslně, nebo vypadne napájení. Napětí na výstupu stabilizátoru může být větší než na jeho vstupu a to jej může zničit. Dioda D5 stabilizátor chrání a ochrání. Dioda D6 odděluje napájení výkonové a řídicí části a tím zajistuje klopným obvodům stabilitní napájení.

Transformátor je použit malý v provedení do plošného spoje. Jeho nevýhodou je značná „měkkost“ jeho napětí, se kterou je potřeba počítat. Nejvhodnější napětí je přibližně 1x 15 V nebo 2x 7,5 V. V prototypu jsem použila transformátor s napětím 2x 9 V a řeklo by se, že to je tak akorát, protože napětí na filtračním kondenzátoru by mělo být asi 26 V. Ve skutečnosti se ale napětí na filtračním kondenzátoru v nezatíženém stavu vyšplhá až na 36 V. A to je vlastně už přes maximální povolené napětí stabilizátoru. Většina katalogových listů totiž připouští maximální vstupní napětí jen 35 V. Mám ověřeno, že mnou použitý kus to v pohodě vydrží a dobře funguje, ale tuto cestu nelze doporučit k následování, protože je prostě překročeno maximální vstupní napětí, a to by se dít nemělo. V druhém stroboskopu jsem již použila vhodnější transformátor se stejným výkonem, ale napětím 2x 7,5 V. Na filtračním kondenzátoru je naprázdno napětí přibližně 26 V a povolené vstupní napětí stabilizátoru tak již není překročeno.

Obvod IO1A je zapojen jako astabilní klopný obvod (AKO), který generuje základní kmitočet. Kmitočet je určen kapacitou kondenzátorů C7 a C8 a odporem potenciometru P1. Kmitočet, určující frekvenci záblesků, je nastavitelný přibližně od 0,5 do 110 Hz. Není však problém úpravou součástek tento rozsah posunout jedním i druhým směrem tak, jak bude potřeba. Kondenzátor C7 je připojen trvale, C8 se připíná spínačem „režim“ v případě, že chceme kmitočet snížit. Výstupní signál z AKO jde na kontrolku chodu a současně na vstup druhého klopného obvodu tvořeného IO1B, tentokráte monostabilního (MKO). Ten je zapojen tak, že produkuje impulsy dlouhé 1 ms nezávisle na tom, jak rychlé a jak dlouhé jsou impulsy na jeho vstupu. Byť to tak nevypadá, je zapojení dvou klopných obvodů jednodušší než zapojení jednoho AKO s proměnlivou frekvencí a pevnou délkou impulsu. Zapojení obou klopných obvodů je vlastně klasické, podle katalogového listu výrobců.

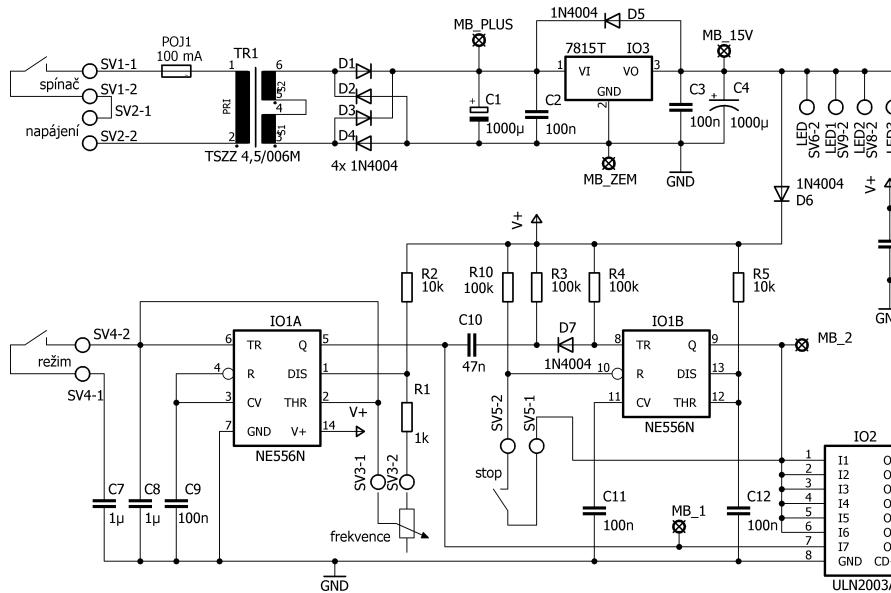

transformátor se stejným výkonem, ale napětím 2x 7,5 V. Na filtračním kondenzátoru je naprázdno napětí přibližně 26 V a povolené vstupní napětí stabilizátoru tak již není překročeno.

Obvod IO1A je zapojen jako astabilní klopný obvod (AKO), který generuje základní kmitočet. Kmitočet je určen kapacitou kondenzátorů C7 a C8 a odporem potenciometru P1. Kmitočet, určující frekvenci záblesků, je nastavitelný přibližně od 0,5 do 110 Hz. Není však problém úpravou součástek tento rozsah posunout jedním i druhým směrem tak, jak bude potřeba. Kondenzátor C7 je připojen trvale, C8 se připíná spínačem „režim“ v případě, že chceme kmitočet snížit. Výstupní signál z AKO jde na kontrolku chodu a současně na vstup druhého klopného obvodu tvořeného IO1B, tentokráte monostabilního (MKO). Ten je zapojen tak, že produkuje impulsy dlouhé 1 ms nezávisle na tom, jak rychlé a jak dlouhé jsou impulsy na jeho vstupu. Byť to tak nevypadá, je zapojení dvou klopných obvodů jednodušší než zapojení jednoho AKO s proměnlivou frekvencí a pevnou délkou impulsu. Zapojení obou klopných obvodů je vlastně klasické, podle katalogového listu výrobců.

Režim – přepíná rozsahy pomalu/rychle

Frekvence – potenciometr řízení rychlosti blikání

Stop – blokuje MKO a tím zastaví blikání

Spínač – hlavní vypínač


Napájení – síťové napájecí napětí LED – kontrolka chodu, blížká stále LED1 až LED3 – výkonové LED

MB Plus – napětí před stabilizátorem

MB 15V – stabilizované napětí 15 V

MB 1 – výstup AKO (trvalý signál)

MB 2 – výstup MKO (závisí na spínači stop)

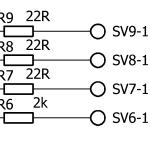

Obr. 1. Celkové schéma zapojení stroboskopu

Vazební obvod je tvořen součástkami C10, R3, R4 a D7. Kondenzátor C10 tvoří s R3 derivační článek a dovolí průchod jen krátkému impulsu. R4 zajišťuje klidovou úroveň na spouštěcím vstupu MKO a dioda D7 zabrání průniku napětí nesprávné polarity v době vyrovávání náboje na C10 po skončení impulsu z IO1A. Délku výstupního impulsu určují R5 a C12 a je to, jak již bylo zmíněno, přibližně jedna milisekunda. Pokud bylo potřeba délku upravit, stačí změnit jeden, druhou nebo obě součástky. MKO se spouští sestupnou hranou, takže kontrolka a výkonové LED blikají v protifázi. Pokud by to někomu vadilo, může mezi výstup AKO a vstup MKO zařadit jednoduchý invertor složený například z jednoho tranzistoru a dvou rezistorů.

Přestože je zapojení obou klopových obvodů téměř katalogové, pár zajímavostí se najde. Jednou z nich je zapojení obou resetovacích vstupů. IO1A je ošetřen podle „Finty s resetem 555“ z PE-AR 7/2017. IO1B je zapojen jinak. Původně jsem jej zapojila stejně, protože zastavování AKO jsem řešila prostým odpojením potenciometru. Nakonec se ukázalo, že tento způsob není ideální, takže ve druhé verzi jsem použila zapojení trochu jiné. Zastavení AKO odpojením potenciometru je jednoduché a funkční, ale ono je někdy dobré vidět rychlosť blikání i bez zapnutých hlavních LED. Toto zapojení není z mé hlavy, našla jsem ho náhodou při procházení Elektro-bastliry, když tam řešili velmi podobné zapojení. Pokud je přepínač „stop/chod“ v poloze „chod“, je rozepnut

a na vstup R (reset) je přes R10 přivedena logická jednička a MKO normálně funguje. Pokud se přepínač přepne do polohy „stop“, jsou dvě možnosti:

- v případě, že je výstup na hodnotě logické nuly, přivede se tato úroveň na vstup RESET a MKO se tím zablokuje.

- V případě, že je výstup zrovna na hodnotě logické jedničky, přivede se tato na vstup MKO a tento dokončí svůj kym. Teprve po přechodu výstupu do úrovně logické nuly se MKO zablokuje a již nejde znova spustit.

Výhoda tohoto na první pohled nelogického zapojení je v tom, že MKO vždy dokončí impuls a tento je vždy stejně dlouhý, nezkráti se ani neprodloží. V případě stroboskopu je to vlastně jedno, ale možná se tato finta bude někdy hodit na něco jiného.

Výstup IO1B je spojen se vstupy IO2, což je sedm výkonových tranzistorových spínačů v obvodu ULN2003. Jsou pospojovány po dvou paralelně a spínají celkem tři výkonové LED. Poslední spínač spíná malou LED, použitou jako kontrolku. Ta by se sice dala zapojit i přímo na výstup IO1A, ale spínač by zůstal nevyužit a navíc by kontrolka mohla ovlivňovat vazební obvod mezi AKO a MKO a takto je zajištěno, že se nic ovlivňovat nebude.

Proud výkonovými LED určují odpory rezistorů R7, R8 a R9 a tento proud je nastaven na přibližně 500 mA. Vypadá to jako mohutný proud, který musí diody okamžitě zničit, ale všechno je v pořádku. Proud diodami teče jen jednu milisekundu a na to jsou diody stavěné.


Při použití jiných LED nebo jiného proudu je vhodné si v katalogovém lístku ověřit, jak velký proud a po jakou dobu jimi může téct.

Pokud někomu připadá divné použití transformátoru s maximálním povoleným proudem 300 mA a proudem přes výkonové LED dohromady skoro 2 A, tak je potřeba si uvědomit, že proud teče jen jednu milisekundu a tuto krátkou proudovou špičku kryje kapacita C1 a C4.
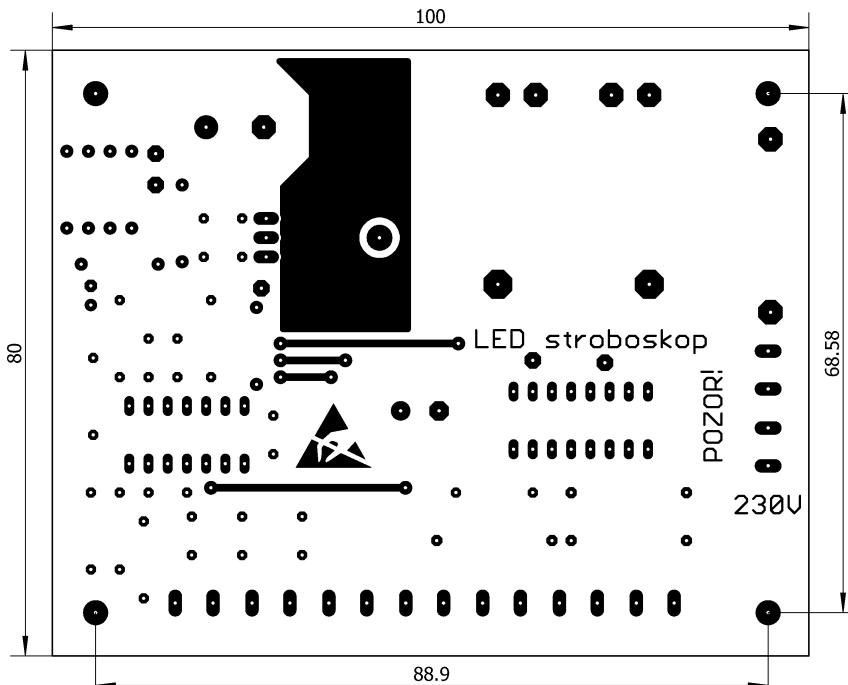
### Konstrukce

Stroboskop jsem postavila na desce s plošnými spoji podle obr. 2 a 3.

Deska je navržená jako oboustranná, ale není problém ji udělat jen jednostrannou a použít čtyři drátové propojky. Oboustrannou desku jsem použila proto, že jsem chtěla vyzkoušet jednu firmu vyrábějící plošné spoje a ověřit si, jak dobře fungují a vyrábějí. Na oboustranné desce je v okolí stabilizátoru IO3 vytvořená měděná plocha, která slouží jako malý chladicí. Na prvním prototypu, bez této chladicí plochy, jsem si ověřila, že se stabilizátor uchladí i bez přídavného



Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji, pohled na stranu součástek (nahoře) a pohled na stranu spojů

chladiče, ale zlepšení chlazení nic nestálo a je vždy lepší mít stabilizátor chladnější než teplejší. Ono se to nezdá, ale i když je průměrný proud ze zdroje relativně malý, přibližně 40 mA, tak proudové špičky dosahují přes 1,5 A a to už je přeci jenom nějaký výkon, který je potřeba uchladit.

Celkovou konstrukci prvního prototypu vidíte na fotografiích.

Ve stroboskopu se vyskytuje životu nebezpečné napětí a je potřeba s ním při konstrukci počítat. Stroboskop lze konstruovat jako spotřebič třídy ochrany I s trojpramenou šňůrou a vodičem PE, nebo jako spotřebič třídy ochrany II s dvoupramenou šňůrou. To je o dost praktičejší, ale je potřeba pamatovat na několik zásad:

- Všechny součástky na primární straně musí být dimenzované pro provoz se síťovým napětím (což však platí vždy).

• Všechny spoje a vodiče, na kterých je síťové napětí, musí být pod dvojitou nebo zesílenou izolací.

• Dvojitá izolace nemůže být provedena lakem, smalem, barvou či oxidem. Musí to být například bužírka či vhodná a k tomu určená izolační páska.

• Všechny součástky, které jsou normálně přístupné dotykem, musí být buď z izolantu, nebo musí být bezpečně oddělené od síťového napětí. Potenciometr z plastu nebo alespoň s plastovou hřidelí je dobrá volba.

- Krabička musí být vhodná pro napětí 230 V, což není vždy snadné dozřet, protože výrobci krabiček se často „sichrují“ a povolují pro své krabičky napětí maximálně 50 V.
- Provedení zařízení musí být takové, aby jedna porucha neohrozila obsluhu.

• Při práci je třeba myslet na to, že jako výrobci zodpovídáme za bezpečné provedení a případné nehody, škody a úrazy naším zařízením způsobené.

Elegantním řešením je síťový transformátor vyněchat, místo něj osadit propojky a pro napájení použít hoto-vý tovární zdroj (adaptér), čímž se dostaváme z oblasti napětí nízkého do oblasti napětí malého a případné bezpečnostní potíže jdou na vrub výrobce zdroje. Nicméně si myslím, že dobré provedení amatérský zdroj je násobně bezpečnejší než různé zdroje koupené na tržnici či někde v Číně za dolar a půl.

Svůj stroboskop jsem postavila do krabičky typu KP-06. Tato krabička je docela hezká, má vhodné rozměry a dobře se opracovává. Dá se koupit vyrobená z materiálu ABS nebo z polystyrénu. ABS je vhodnější, protože je pevnější a také vydrží vysší teplostu. Zařízení, určené pro provoz na pódiu, na tábore nebo na obojí, je nutné stavět značně odolně, protože bude vystaveno drsnému zacházení. Ať chceme nebo nechceme, bude tomu tak.


Napájecí napětí lze přivést buď přes vhodný konektor, nebo pevně připojenou šňůrou. Každé z řešení má svoje klady i záporu, já jsem se nakonec rozhodla pro pevně připojenou šňůru. Pokud to uděláte stejně, je důležité nezapomenout na upevnění šňůry a její odlehčení od tahu, aby se nedala z přístroje vytrhnout.

Pokud se rozhodnete postavit stroboskop jako spotřebič třídy I, tak se ochranný vodič připojí na kovovou krabičku, pokud je použita, a na záporný pól filtračního kondenzátoru C1. Člověka to sice svádí připojit jej na jeden z výstupů sekundárního vinutí, ale to není správně, protože ve vodiči PE by pak byly zapojeny diody usměrňovacího můstku.

Pro výkonové LED je potřeba vytvrat vhodné díry v předním panelu. To lze udělat buď velkým vrtákem, což nese nebezpečí vzniku nekruhové díry, nebo lze vyvrtat řadu malých dír a velký otvor vypilovat. Nejlepším řešením je však použít stupňovitý vrták. Nejlepší řešení je to proto, že celá díra se dá vyvrtat jedním pracovním postupem a díra je krásně čistá a kruhová. Nevěřila jsem tomu do okamžiku, než jsem to poprvé zkusila. Nechápu, jak jsem do té doby mohla bez stupňovitého vrtáku žít ☺.
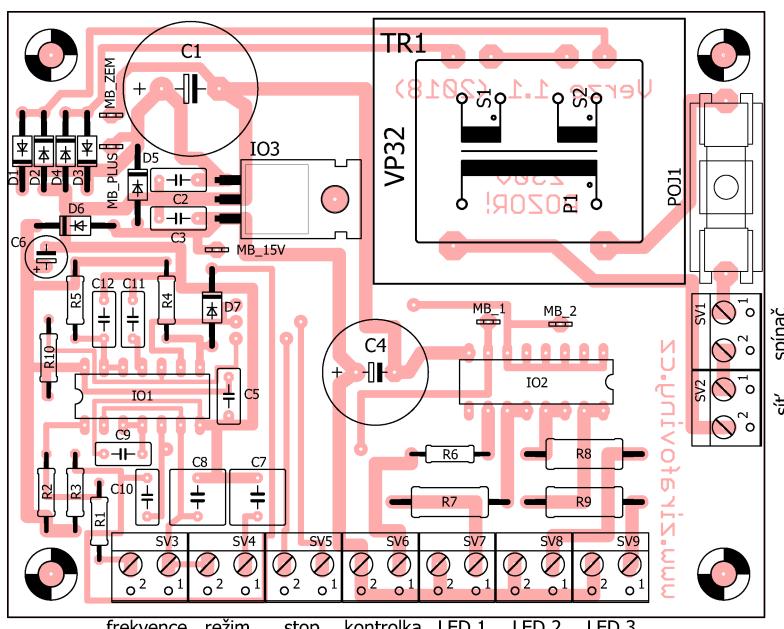
### Oživení

Zapojení je dosti jednoduché a nezálužné, a pokud jsou použity dobré součástky a během stavby se nezměnily za jiné či nepoškodily, bude stroboskop fungovat na první pokus. Před vložením integrovaných obvodů



do objímek doporučuji změřit napětí v bodě MB PLUS a MB 15, přičemž v prvním měřicím bodě bude napětí asi 30 V a v tom druhém by mělo být stabilizovaných 15 V (v rámci tolerancie stabilizátoru).

Pokud je všechno v pořádku, vypneme napájení, počkáme, až se vybjí kondenzátory a do objímek vložíme integrované obvody. Zapneme napájení a na měřicí body MB1 a MB2 připojíme osciloskop nebo čítač a změříme, v jakém rozsahu lze měnit kmitočet AKO, a hlavně ověříme, že na výstupu MKO jsou impulsy dlouhé asi 1 ms a ne výrazně více. Pokud tomu tak skutečně je, můžeme připojit výkonové LED, stroboskop definitivně sestavit a těšit se z dobré odvedené práce.

### Výpočty

Pokud se rozhodnete změnit kmitočty, dobu trvání impulsu nebo proud procházející LED, mohou se hodit následující vzorce.

Předřadný odpor:

$$R = \frac{(U_{nap} - U_{LED})}{I} \quad [\Omega; V, A]$$

Délka kyvů MKO:

$$T \approx 1,1 \cdot R \cdot C \quad [s; \Omega, F]$$

Kmitočet AKO:

$$f = \frac{1,44}{(R_2 + 2(R_1 + P_1)) \cdot C} \quad [\text{Hz}; \Omega, F]$$

### Použité součástky a možné obměny zapojení

R1	1 kΩ/0,6 W (určuje maximální frekvenci blikání)
R2, R5	10 kΩ/0,6 W
R3, R4, R10	100 kΩ/0,6 W
R6	2 kΩ/0,6W (určuje proud kontrolkou)
R7, R8, R9	22 Ω/ 2 W (určuje proud výkonovými LED)
P1	1 MΩ, lineární
C1	1000 µF/50 V, elektrolyt.
C2, C3, C5, C9, C11, C12	100 nF, keramický
C4	1000 µF/25 V, elektrolyt.
C6	100 µF/25 V, elektrolyt.
C7, C8	1 µF, fóliový nebo elektrolytický
C10	47 nF, keramický
D1 až D6	1N4004 (1N4007)
D7	1N4148
IO1	NE556
IO2	ULN2003
IO3	LM78S15
LED1 až LED3	Luxeonstar LXHL-NL94 transformátor do plošných spojů o výkonu 4,5 VA a napětí 2x 7,5 V, například TSZZ 4,5/ /006M (Indel)
TR1	pojistka 100 mA/250 V spolu s pouzdrem do plošných spojů
Po1	Dále pak: síťový vypínač, přepínače režimů, knoflík pro potenciometr, kraj



Obr. 6. Pohled dovnitř prvního prototypu stroboskopu

bíčka, síťová šňůra, svorkovnice (CZM5/2BU a CZM5/3BU), pojistkové pouzdro.

U R1, R2, R3, R4, R5, R7, C2, C3, C5, C9, C10 a C11 na přesné hodnotě nezáleží. Maximální odpor potenciometru také není kritický, dobře využijte potenciometr od 250 kΩ do 2 MΩ. Případně lze i změnit kapacitu časovacích kondenzátorů.

Místo 15V stabilizátoru lze použít stabilizátor na 12 V, jen je potřeba počítat s tím, že se bude více zahřívát, jelikož je na něm větší úbytek napětí. V prvním prototypu je právě LM7812 a mohu říci, že se uchladí také dobře, byť je za provozu docela teplý.

Jako výkonové LED jsem použila opravdu již poněkud obstarožný oranžové LED typu LXHL-NL94 (z GM). Dneska se již nevyrábějí. Do druhého prototypu jsem použila výrazně menší a přitom jasnější bílé LED typu PM2B-1LVE-R7 (z GES).

### Závěr

Stroboskop jsem odzkoušela na našich dětech na této výstavě v Jeseníkách a sklidil docela úspěch. Ukázalo se, že na příští rok bude potřeba postavit silnější variantu, protože v té rychleji, kde se diskotéka odehrávala, byly tři 1W LED na hranici použitelnosti.

Závěrem jedno drobné upozornění: Krátké intenzivní záblesky světla mohou u fotosenzitivního člověka spustit epileptický záchvat, a proto je potřeba dávat pozor, pokud někoho takového máte ve svém okolí, případně mezi ně patříte sami. Stroboskop má přinášet radost a potěšení, ne ubližovat.

Na fotografiích je vidět provedení prvního prototypu, protože v době psaní článku jsem druhý prototyp ještě neměla v krabičce. A to proto, že se stále nemohu rozhodnout, jakou použít, možností je více.

### Literatura

- [1] Hájek, J.: Časovač 555 Praktická zapojení. BEN a AA roku 1998, ISBN 80-901984-1-4.
- [2] Elektrobastlirna, <http://www.ebastlirna.cz>.
- [3] Wikipedia, <https://cs.wikipedia.org/wiki/NE555>.



Obr. 7. Pohled na zadní panel a ovládací prvky. Zleva: potenciometr na řízení rychlosti blikání, přepínač chod/stop, přepínač režim, hlavní vypínač a kontrolka chodu